

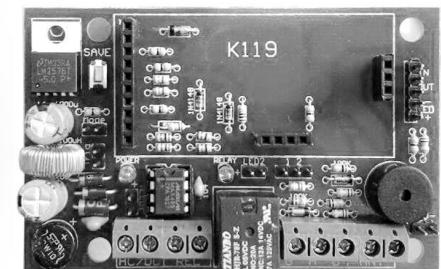


راهنمای استفاده از برد راه انداز صنعتی K119

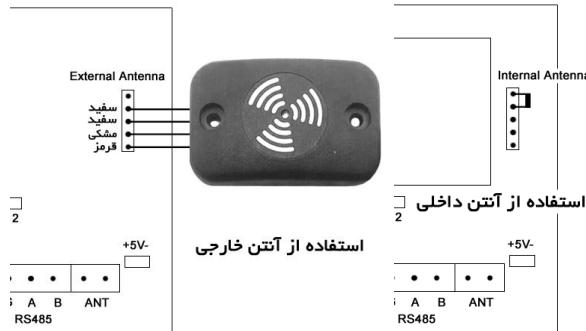
- اگر پین اول آنتن با جامپر به پین دوم وصل شود از آنتن داخلی دستگاه استفاده میشود و اگر جامپر را برداشته و یک آنتن خارجی را به پین دوم و سوم وصل کنید میتوانید از آنتن خارجی استفاده کنید.
- پین های چهارم و پنجم منفی و مثبت LED آنتن قابدار میباشد ۰



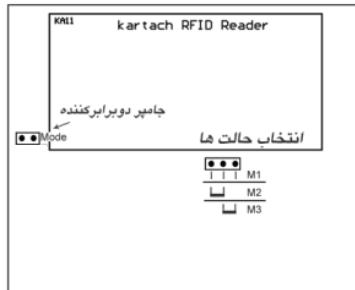- اگر جامپر انتخاب حالت ها هر سه باشد حالت M1 اگر پین وسط به پین چپ وصل شود حالت M2 و اگر پین وسط به پین راست وصل شود حالت M3 انتخاب میشود.
- اگر جامپر mode وصل نباشد حالت های ۱-۲-۳ و اگر وصل باشد حالت های ۴-۵-۶ عمل میکند.




حالت زمان خروجی رله	پایه های انتخاب	Mode	حالت
خروجی رله در زمان حضور کارت	M1	باز	1
خروجی رله بمدت 1 ثانیه	M2	باز	2
خروجی رله بمدت 3 ثانیه	M3	باز	3
فلیپ فلاب (کلید اصلی در دستگاه ها)	M1	وصل	4
خروجی رله بمدت 5 ثانیه	M2	وصل	5
خروجی رله بمدت 8 ثانیه	M3	وصل	6

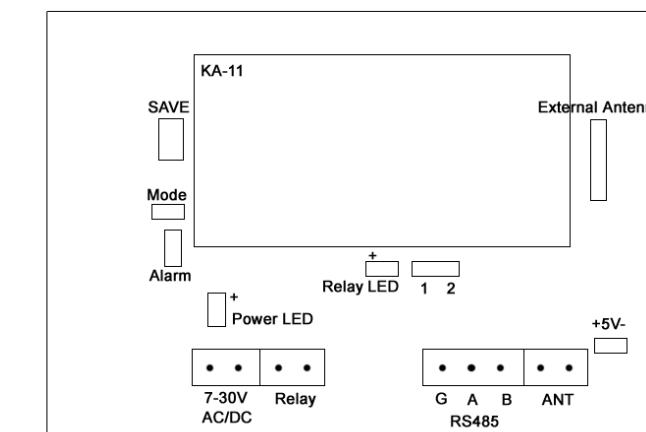

نمای رو布روی برد راه انداز K119

تذکر:

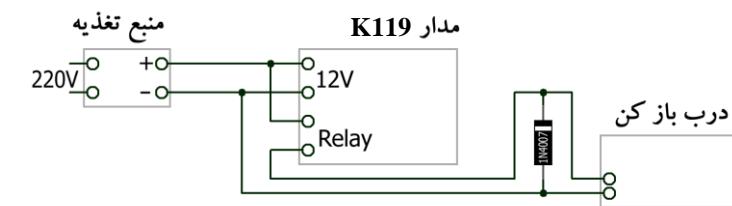- اگر کنتاکت‌های رله‌ی مدار بعنوان کلید در یک مصرف کننده (رله‌ی یا درب باز کن) بوبینی یا سلفی القائی (در جریان DC) استفاده شود، برای جلوگیری از شوک الکترونیکی تولید شده در رله باید در دو سر بوبین مصرف کننده دیود TVS یا 1N5819 در حالت موازی و بایاس معکوس (دیود هزرگرد) استفاده شود.



1) ذخیره کارت اصلی

- برای ذخیره کارت اصلی، شستی SAVE را بمدت 2 ثانیه نگهارید. بعد از شنیدن صدای بیپ بیپ کوچک و تکراری شستی را رها کرده و یک کارت را به دستگاه نزدیک کنید. بعد از 2 بیپ کوچک این کارت بعنوان کارت اصلی به دستگاه تعریف شده و دستگاه از حالت ذخیره کارت اصلی خارج میشود. (اگر بجای 2 بیپ کوچک بیپ‌های متند یا 4 بیپ خطأ شنیده شود یعنی این کارت قبلاً یا بعنوان کارت سرویس دهنده یا کاربران ذخیره شده است)

2) ذخیره کارت مَسْتَر (در صورت نیاز)

- برای ذخیره کارت مَسْتَر، کارت اصلی را جلوی ماژول برده و نگهارید و صبر کنید پس از 10 بیپ کوچک، یک بیپ متند شنیده شود. سپس کارت اصلی را کنار بکشید و دوباره در زمان بیپ‌های کوچک، یک کارت تعریف نشده را به ماژول نزدیک کنید تا بعنوان کارت مَسْتَر ذخیره شود.

3) ذخیره کارت سرویس (در صورت نیاز)

- برای ذخیره کارت سرویس، کارت مَسْتَر را جلوی ماژول نگهارید و صبر کنید تا پس از 10 بیپ کوچک یک بیپ متند شنیده شود. سپس کارت مَسْتَر را کنار بکشید و دوباره در زمان بیپ‌های کوچک، یک کارت تعریف نشده را به ماژول نزدیک کنید تا بعداز 4 بیپ کوچک بعنوان کارت سرویس ذخیره شود. (کارت سرویس در فعل یا غیرفعال کردن دایمی دستگاه کاربرد دارد و وضعیت روشن ماندن رله را در حافظه ایپرم ذخیره میکند تا با قطع و وصل مجدد تغذیه، دستگاه در حالت سرویس (رله دایم روشن) باقی بماند. هر سه کارت‌های اصلی و مَسْتَر و سرویس میتوانند رله‌ی حالت سرویس را خاموش کنند ولی کارت‌های کاربران رله را خاموش نمیکنند).

4) ذخیره کارت‌های کاربران

- برای ذخیره کارت‌های کاربران، اگر کارت اصلی و یا مَسْتَر را یک لحظه جلوی ماژول قرار داده و بکشید، حالت ذخیره سازی کاربران فعل مشیود. پس از شنیدن صدای بیپ‌های کوچک و تکراری یک کارت را به ماژول نزدیک کنید. اگر این کارت قبلاً تعریف نشده است دستگاه با 3 بیپ کارت را ذخیره میکند و اگر این کارت قبلاً تعریف شده باشد دستگاه با پیپ متند کارت را حذف میکند. پس از ذخیره یا حذف کارت‌های کاربران، کارت اصلی یا مَسْتَر را دوباره به دستگاه نزدیک کنید تا از حالت ذخیره خارج شود.


5) حذف کارت‌های اصلی، مَسْتَر و سرویس

- برای حذف این کارت‌ها اگر یک کارت جدید را بعنوان اصلی، مَسْتَر یا سرویس تعریف کنید کارت قبلی خودبه‌خود حذف میشود.

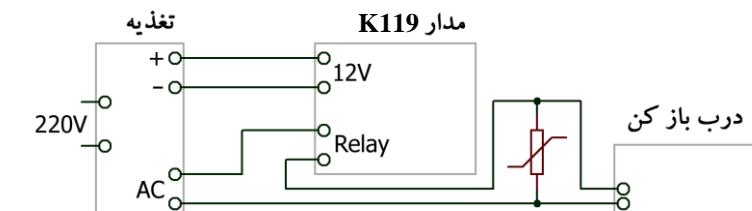
6) حذف کل کارت‌های کاربران از حافظه

- برای تخلیه کل کارت‌های کاربران کارت اصلی یا مَسْتَر را 10 بار به ماژول نزدیک کنید (یعنی 5 بار تکرار حالت ذخیره کاربران) پس از یک بوق متند و تک بیپ کل کارت‌های کاربران تخلیه میشوند.

- اگر در درب باز کن‌ها از جریان 12 ولت AC استفاده شود (مخصوصاً با آیفون بطور مشترک استفاده شود) بهتر است دو سر بوبین درب باز کن یک (TVS AC) یا وریستور 16 الی 36 ولت استفاده شود.



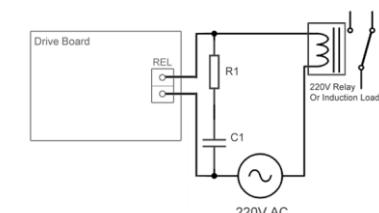- اگر توسط کنتاکت‌های رله‌ی مدار، دوباره یک رله‌ی توان بالا (کنتاکتور) یا مدار سلفی القائی (شیربرقی یا جک) در مدار 220 ولت AC استفاده شود، باید از مدار جرقه کیر Snubber استفاده کنید.



C1 470 اهم تا 470 وات مقاومت 2 اهم را 250 ولت نانوفاراد (سرامیکی - پلیاستر یا MKT) و R1 مقاومت 2 اهم تا 470 اهم مقاومت به مقدار مقدار بار القائی بستگی دارد. هرچه بار القائی بیشتر شود مقدار اهمی مقاومت باید کاهش یابد. (در مدارات لامپ یا المپتی نیازی به این مدار نیست).